
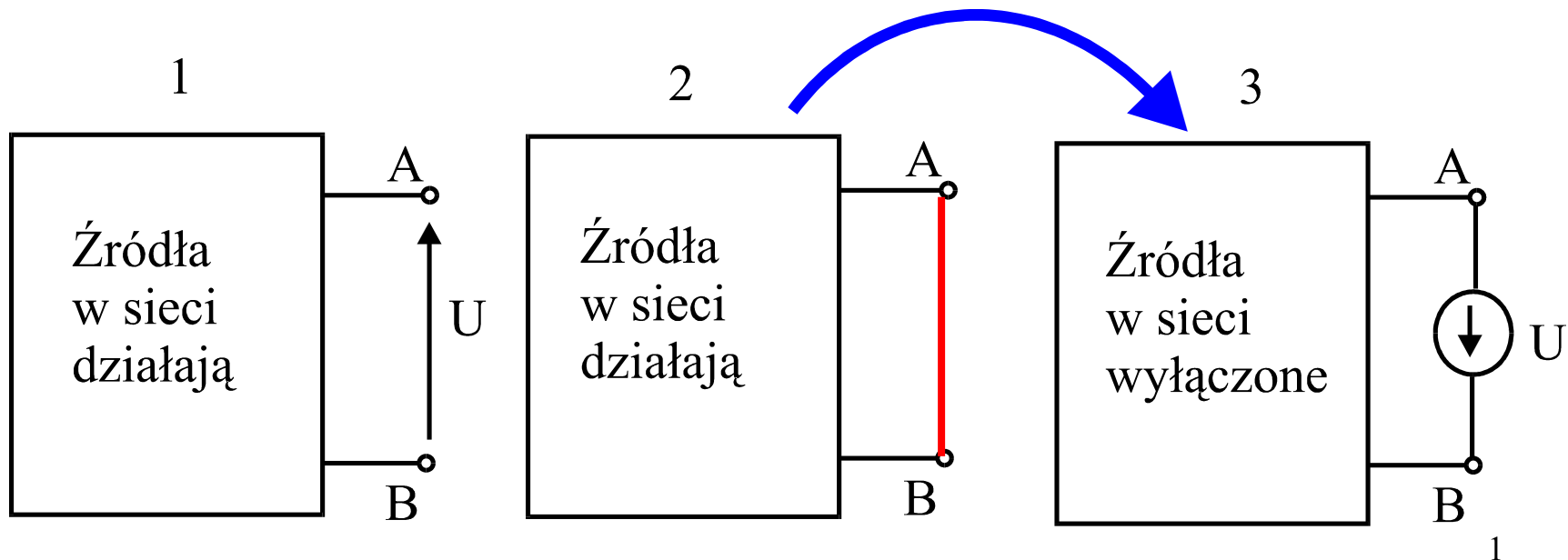


# Twierdzenia o przyrostach

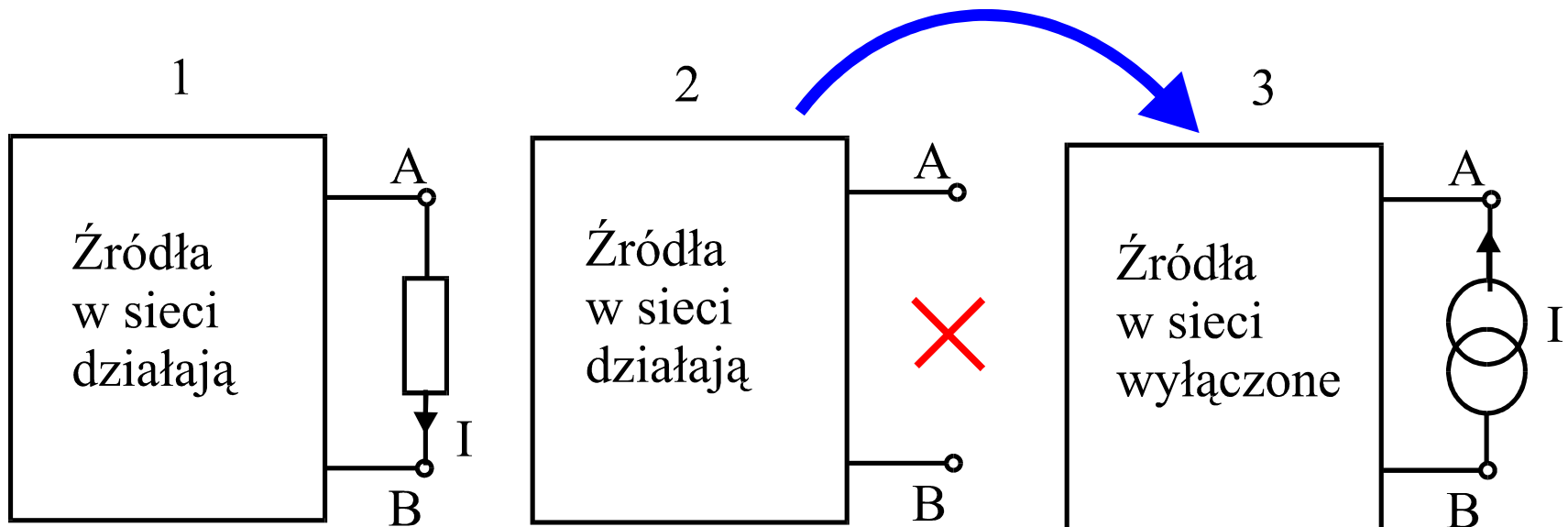
1) Jeżeli w sieci liniowej zewrzymy dwa węzły, między którymi panuje napięcie  $U$ , to przyrosty (dodatnie lub ujemne) prądów w gałęziach tej sieci możemy obliczyć włączając między te węzły idealne źródło napięciowe o sile elektromotorycznej równej co do wartości temu napięciu lecz przeciwnym kierunku, przy wyłączeniu wszystkich źródeł pozostałych.




2) Jeżeli w sieci liniowej rozewrzemy gałąź, w której płynie prąd  $I$ , to przyrosty (dodatnie lub ujemne) prądów w gałęziach tej sieci możemy obliczyć włączając w tym miejscu idealne źródło prądowe o prądzie zwarcia równym co do wartości temu prądowi lecz przeciwnym kierunku, przy wyłączeniu wszystkich źródeł pozostałych.



# Zwarcie

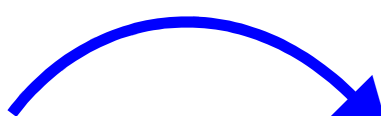1  2  3

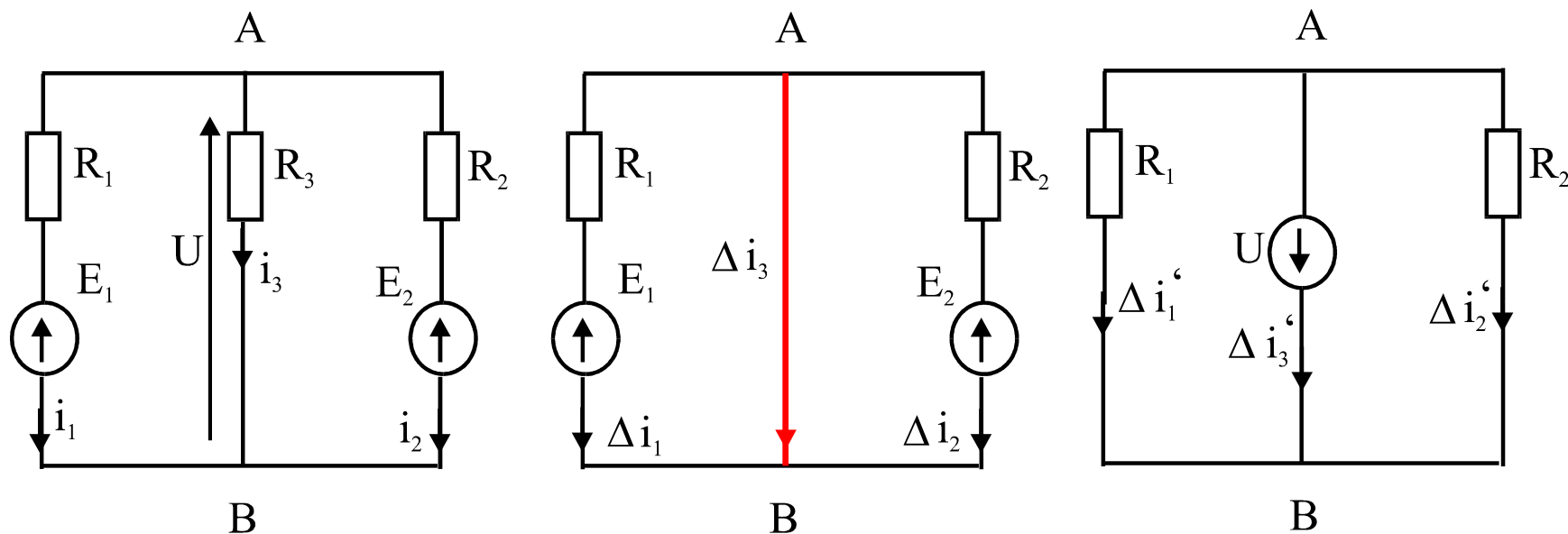


$$i_1 = \frac{U - E_1}{R_1}$$

$$\Delta i_1 = \frac{-E_1}{R_1} - i_1 = -\frac{U}{R_1}$$

$$\Delta i'_1 = \frac{-U}{R_1}$$

$$\Delta i'_1 = \Delta i_1$$

# Rozwarcie

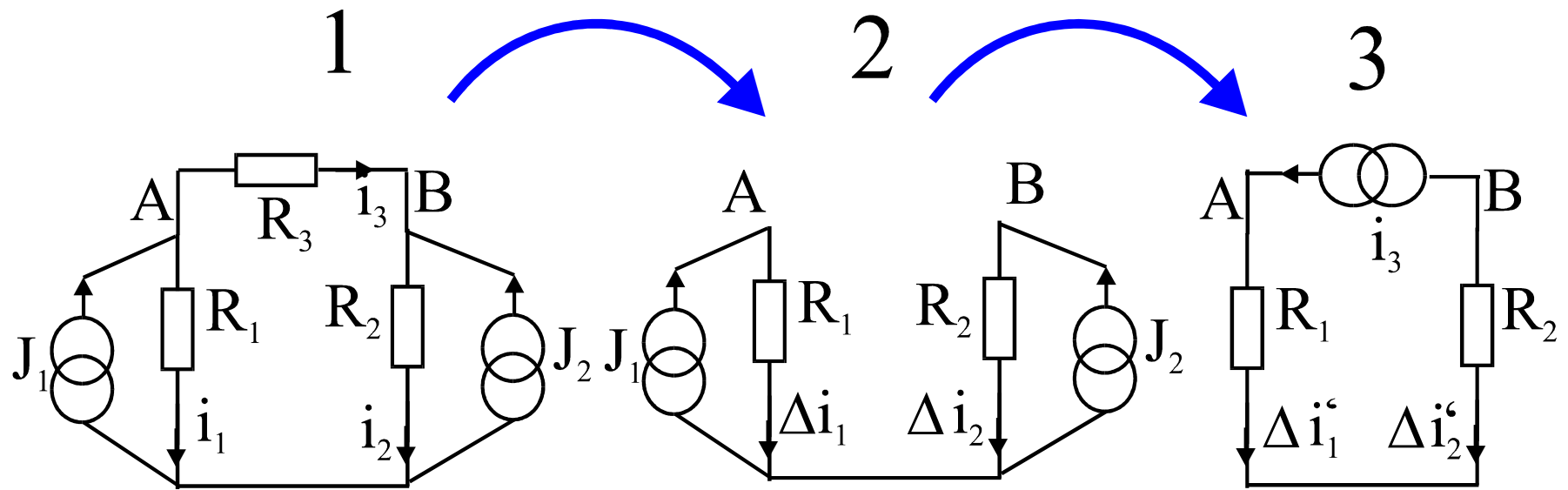


$$i_1 = J_1 - i_3 \quad \Delta i_1 = J_1 - i_1 = i_3 \quad \Delta i'_1 = i_3$$

$$\Delta i'_1 = \Delta i_1$$

## Elementy reaktancyjne

- Cewki (induktory)
- Kondensatory

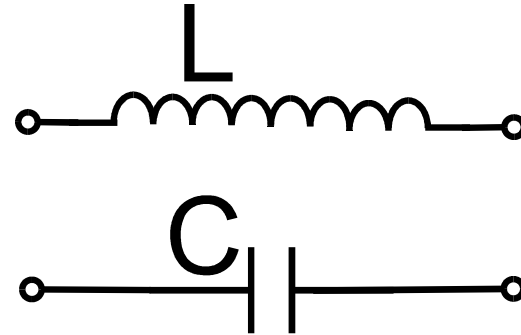


---

$$\psi = Li \quad \text{Charakterystyka induktora} \quad u = L \frac{di}{dt}$$
$$e = -\frac{d\psi}{dt} \quad \text{Prawo Faraday'a} \quad i = \frac{1}{L} \int u dt$$
$$q = Cu \quad \text{Charakterystyka kondensatora} \quad i = C \frac{du}{dt} \quad u = \frac{1}{C} \int i dt$$

## Łączenie kondensatorów

- Szeregowe

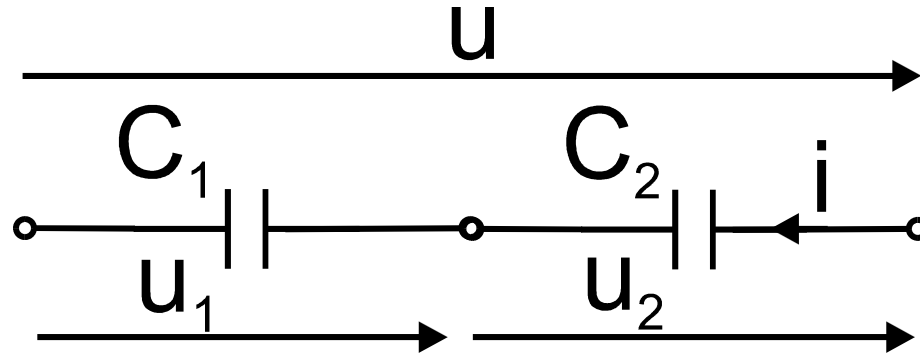

$$u_1 = \frac{1}{C_1} \int i dt$$

$$u = u_1 + u_2$$


$$u_2 = \frac{1}{C_2} \int i dt \quad u = \left( \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} \right) \int i dt = C_z \int i dt$$

## Łączenie kondensatorów

- Równoległe

$$i_1 = C_1 \frac{du}{dt}$$

$$i_2 = C_2 \frac{du}{dt}$$

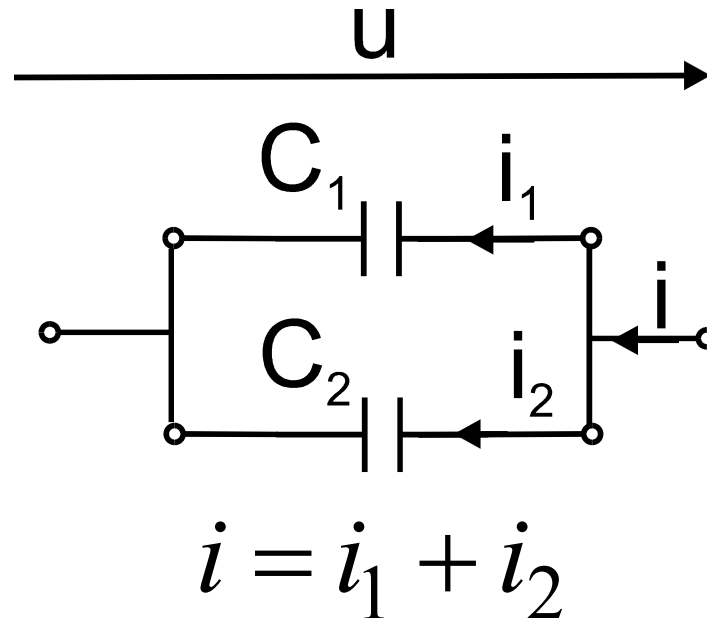

$$i = (C_1 + C_2) \frac{du}{dt} = C_z \frac{du}{dt}$$

## Łączenie cewek

- Szeregowe


$$u_1 = L_1 \frac{di}{dt} + M \frac{di}{dt}$$

$$u_2 = L_2 \frac{di}{dt} + M \frac{di}{dt}$$

$$u = u_1 + u_2$$

$$u = (L_1 + L_2 + 2M) \frac{di}{dt} = L_z \frac{di}{dt}$$

$$u \Big|_{M=0} = (L_1 + L_2) \frac{di}{dt} = L_z \frac{di}{dt}$$

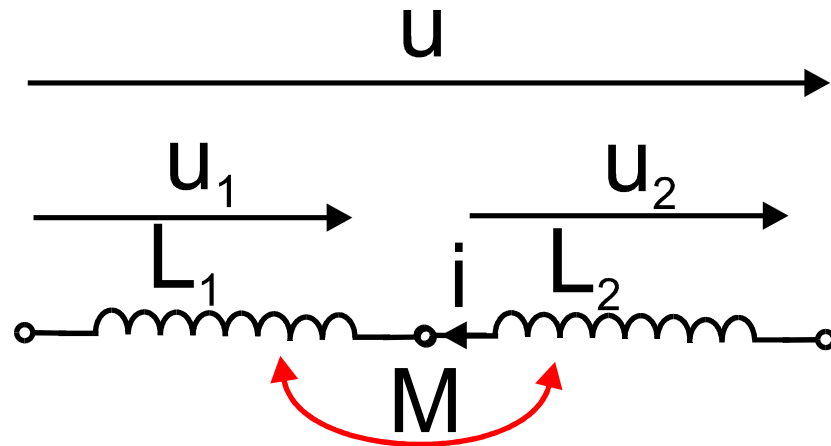

## Łączenie cewek


- Równoległe

$$u = L_1 \frac{di_1}{dt} + M \frac{di_2}{dt}$$

$$u = M \frac{di_1}{dt} + L_2 \frac{di_2}{dt}$$

$$i = i_1 + i_2$$
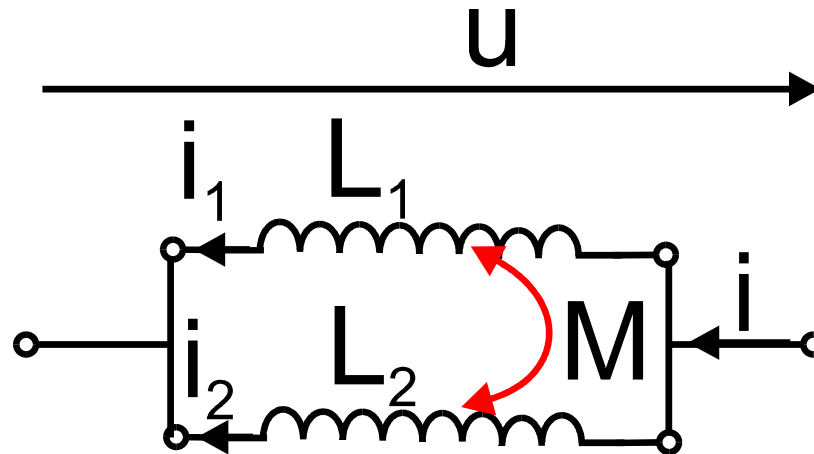
$$\Gamma_L = \begin{bmatrix} L_1 & M \\ M & L_2 \end{bmatrix}$$



$$\frac{di_1}{dt} = \frac{u}{\det \Gamma_L} (L_2 - M)$$

$$\frac{di_2}{dt} = \frac{u}{\det \Gamma_L} (L_1 - M)$$

$$u = \frac{L_1 L_2 - M^2}{L_1 + L_2 - 2M} \frac{di}{dt} = L_z \frac{di}{dt}$$


## Cewki sprzężone

$$L_{jk} = \frac{n_j \Phi_{jk}}{i_k}$$

$$L_{jk} \frac{di_k}{dt} = n_j \frac{d\Phi_{jk}}{dt}$$

$$u_1 = n_1 \frac{d\Phi_{11}}{dt} + n_1 \frac{d\Phi_{12}}{dt}$$
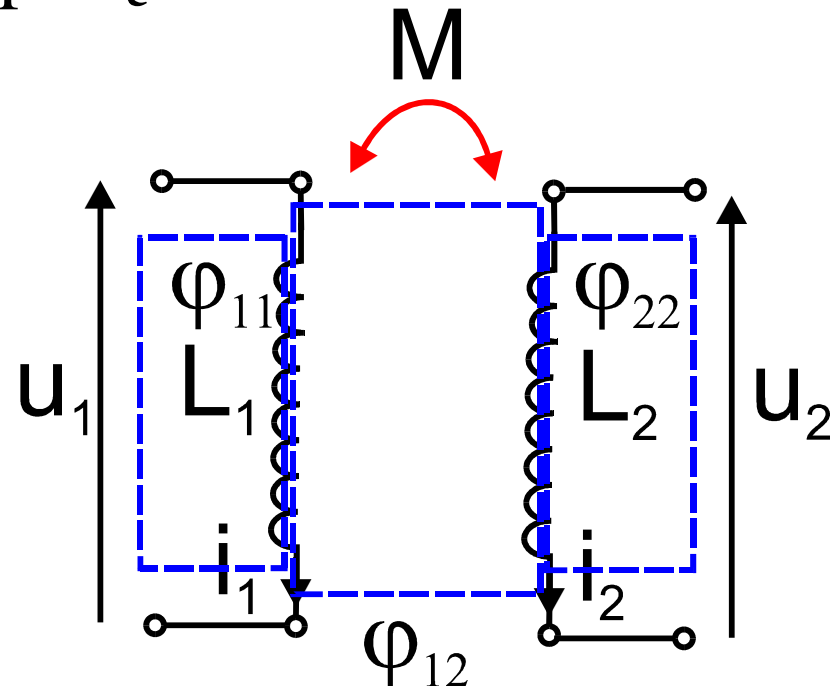
$$u_2 = n_2 \frac{d\Phi_{22}}{dt} + n_2 \frac{d\Phi_{21}}{dt}$$



$$\frac{n_1 \Phi_{12}}{i_2} = \frac{n_2 \Phi_{21}}{i_1}$$

$$L_{12} = L_{21}$$


## Cewki sprzężone

$$u_1 = L_1 \frac{di_1}{dt} + M \frac{di_2}{dt}$$

$$u_2 = M \frac{di_1}{dt} + L_2 \frac{di_2}{dt}$$

- Współczynnik sprzężenia

$$k = \frac{|M|}{\sqrt{L_1 L_2}}$$

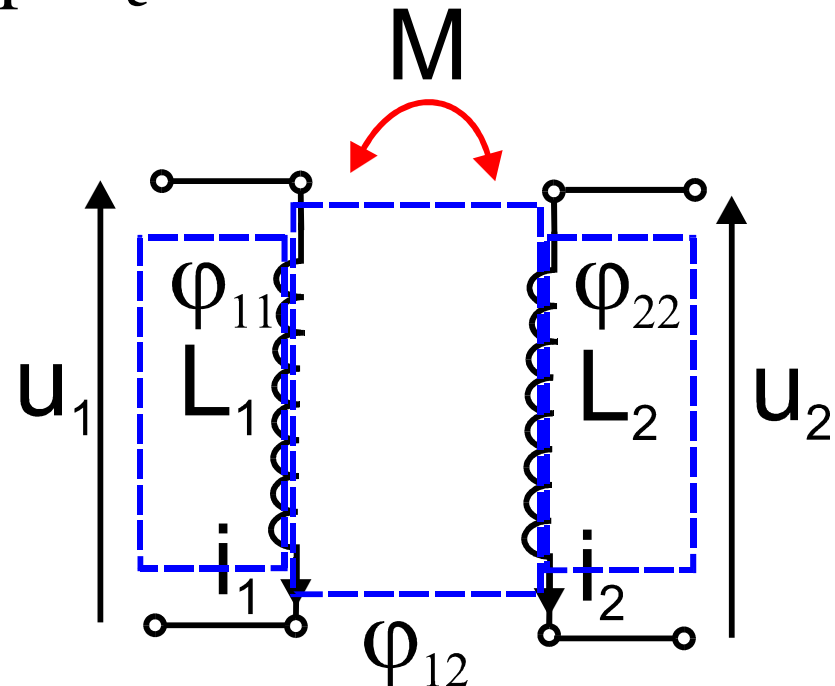


## Transformator ideálny

$$u_1 = n_1 \frac{d\phi}{dt}$$

$$u_2 = n_2 \frac{d\phi}{dt}$$
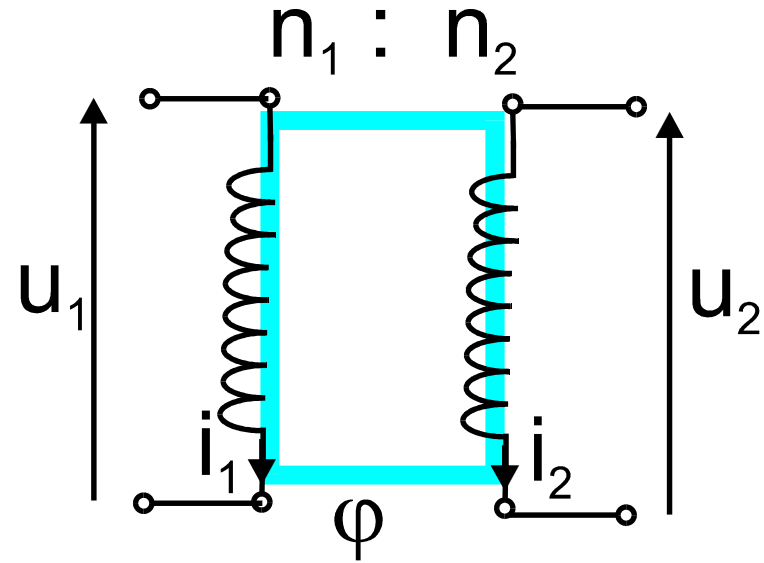
$$\rightarrow \frac{u_1}{u_2} = \frac{n_1}{n_2} = p$$



$$n_1 i_1 + n_2 i_2 = 0$$




$$\frac{i_1}{i_2} = \frac{-n_2}{n_1} = -\frac{1}{p}$$

# Przebiegi harmoniczne

$$U = U_m \cos(\omega t + \varphi)$$


$$U = U_m \frac{e^{j(\omega t + \varphi)} + e^{-j(\omega t + \varphi)}}{2}$$
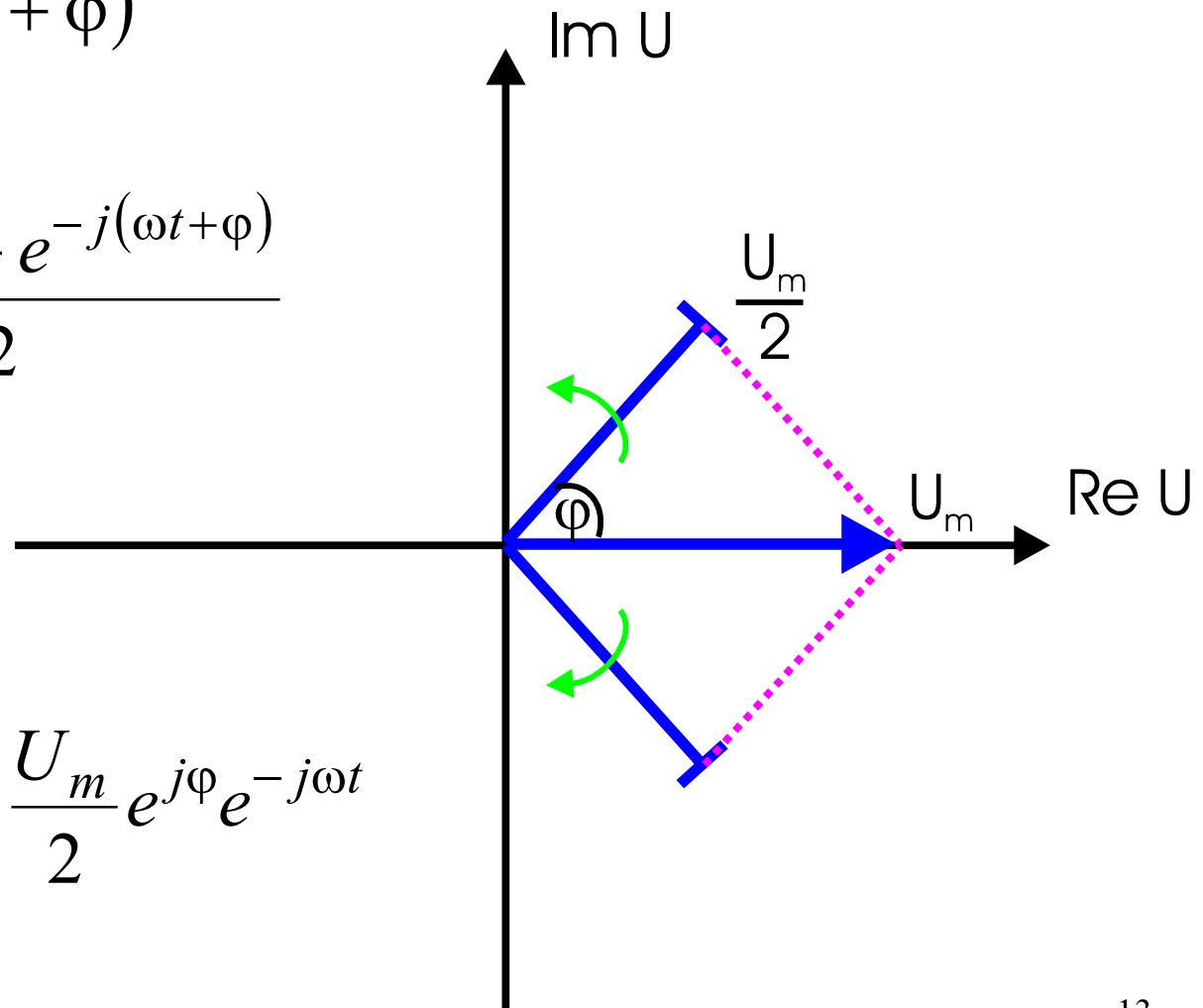
$$U = \frac{U_m}{2} e^{j\varphi} e^{j\omega t} + \frac{U_m}{2} e^{j\varphi} e^{-j\omega t}$$


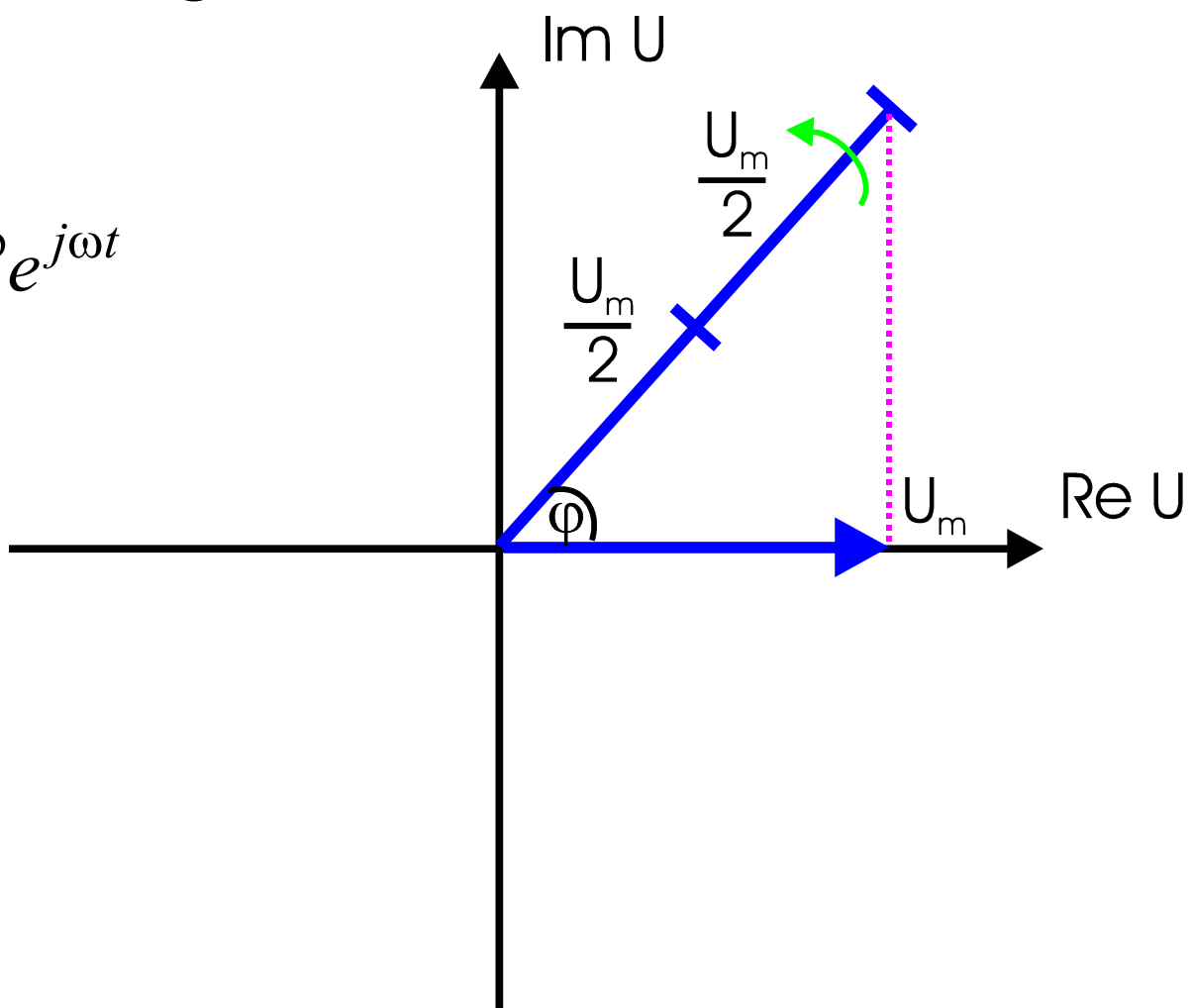
## Przebiegi harmoniczne

$$U = \operatorname{Re} U_m e^{j\varphi} e^{j\omega t}$$



# Przebiegi harmoniczne

- Napięcie symboliczne


$$\hat{U} = \operatorname{Re} \hat{U} + j \operatorname{Im} \hat{U} = |U| e^{j\varphi}$$

$$|U| = U_{sk} = \frac{U_m}{\sqrt{2}}$$

- Wskaz napięcia

$$U = \hat{U} e^{j\omega t} = \frac{U_m}{\sqrt{2}} e^{j\varphi} e^{j\omega t}$$
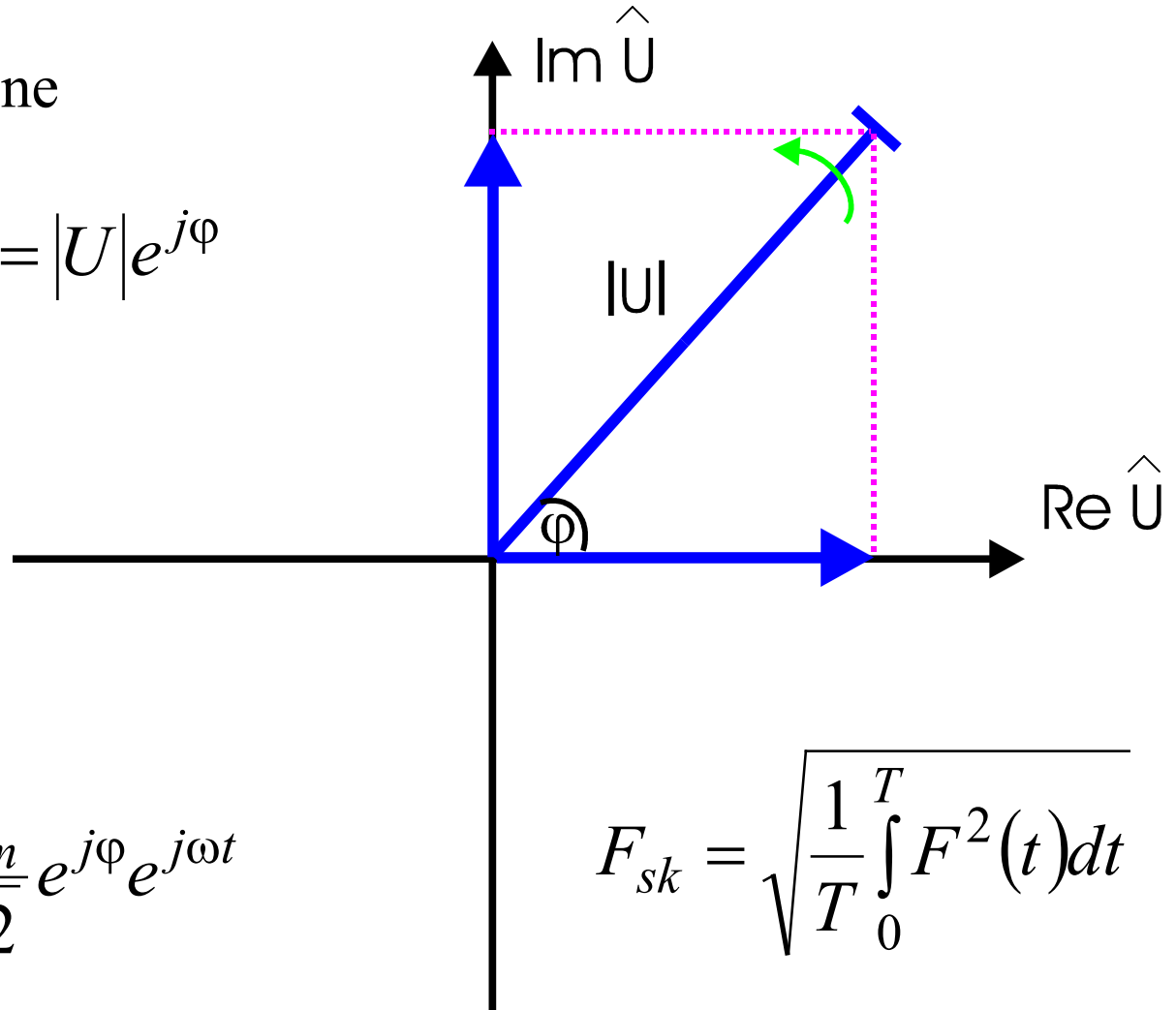
$$F_{sk} = \sqrt{\frac{1}{T} \int_0^T F^2(t) dt}$$



# Przebiegi harmoniczne

$$U = U_m \cos(\omega t + \varphi)$$





$$U_m = |U| \sqrt{2}$$

$$|U| = \frac{U_m}{\sqrt{2}}$$




$$\hat{U} = \text{Re} \hat{U} + j \text{Im} \hat{U} = |U| e^{j\varphi}$$

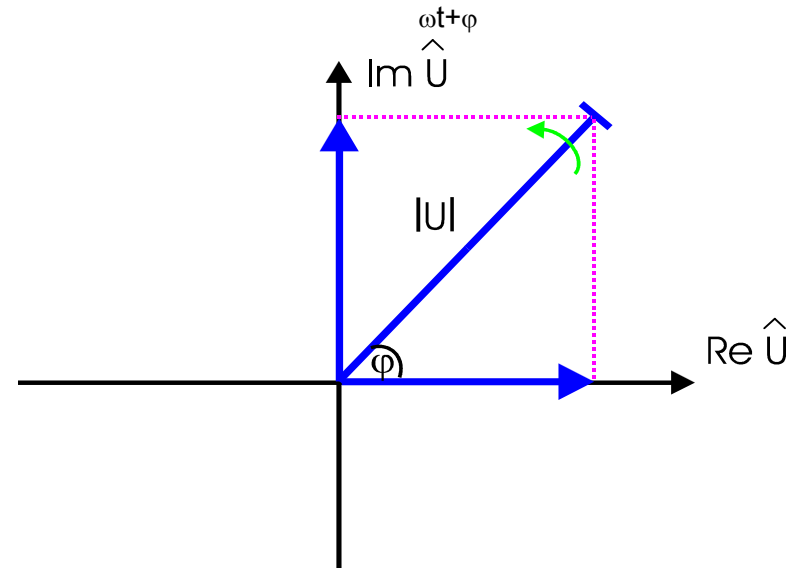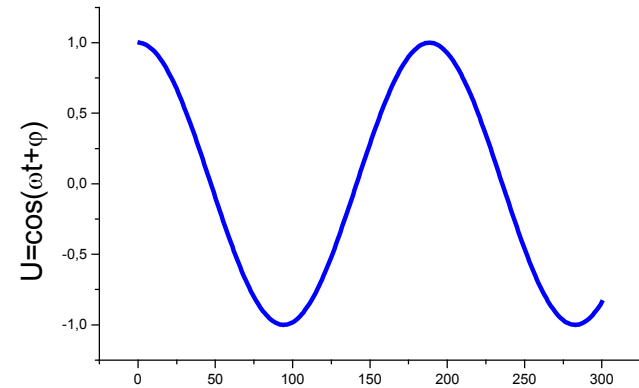

$$U = |U| \sqrt{2} \cos(\omega t + \varphi)$$

## Impedancja

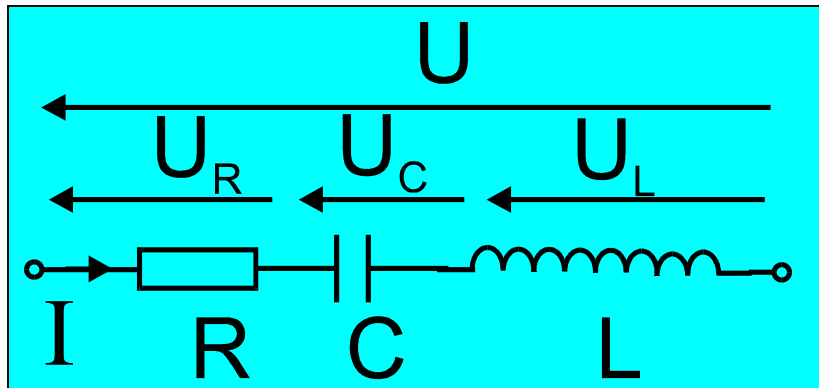

$$\hat{U}e^{j\omega t} = \hat{U}_R e^{j\omega t} + \hat{U}_C e^{j\omega t} + \hat{U}_L e^{j\omega t}$$

$$I = \hat{I}e^{j\omega t}$$

$$U_L = L \frac{dI}{dt}$$

$$U_C = \frac{1}{C} \int I dt$$

$$\mathbf{U} = \hat{U}e^{j\omega t} = \hat{I} R e^{j\omega t} + \frac{\hat{I}}{j\omega C} e^{j\omega t} + \hat{I} L j\omega e^{j\omega t}$$

$$Z = \frac{\mathbf{U}}{\mathbf{I}} = \frac{\hat{U}}{\hat{I}} = |Z| e^{j(\varphi - \psi)} = |Z| e^{j\psi}$$

$$Z = R + \frac{1}{j\omega C} + Lj\omega$$

## Impedancja

$$Z = R + jX$$


$$Z = R + j\left(\omega L - \frac{1}{\omega C}\right)$$

## Admitancja


$$Y = \frac{1}{Z} = \frac{1}{R + j\left(\omega L - \frac{1}{\omega C}\right)} = \frac{R}{R^2 + \left(\omega L - \frac{1}{\omega C}\right)^2} + j \frac{\left(\frac{1}{\omega C} - \omega L\right)}{R^2 + \left(\omega L - \frac{1}{\omega C}\right)^2}$$

$$Y = G + jB$$

# Immitancje

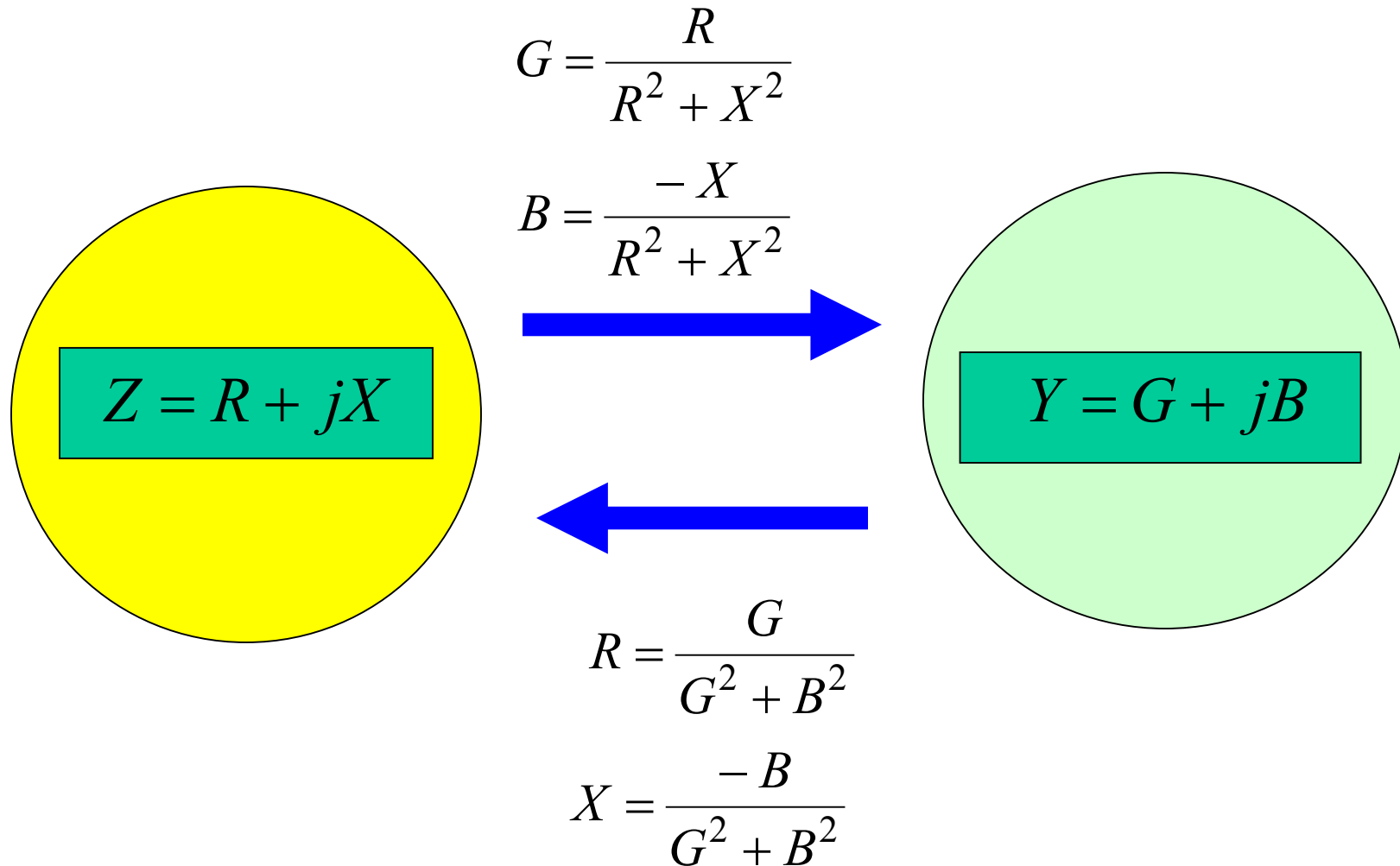

## Dobroć obwodu

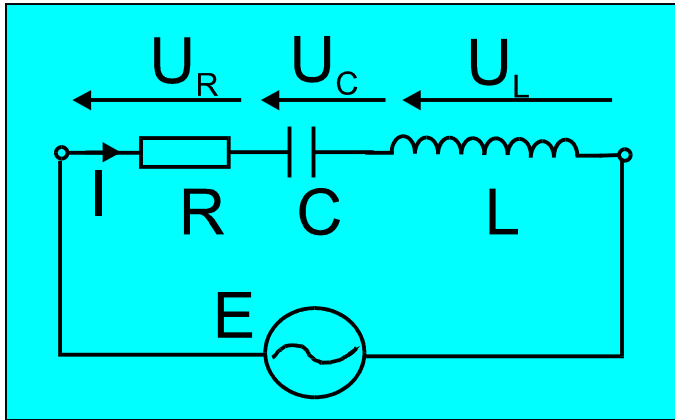

$$Q = 2\pi \frac{\text{maks } W_{LC}}{W_R} \bigg|_{\omega = \omega_0, t = T}$$

$$W_{LC} = W_L + W_C = \frac{LI_r^2}{2} + \frac{CU_C^2}{2}$$



$$Z \bigg|_{\omega = \omega_0} = \frac{1}{\sqrt{LC}} = R$$

$$E = E_m \cos \omega_0 t$$

$$I_r = \frac{E_m}{R} \cos \omega_0 t$$

$$\hat{U}e^{j\omega_0 t} = \hat{I}_r R e^{j\omega_0 t} + \frac{\hat{I}_r}{\omega_0 C} e^{j\omega_0 t - j\frac{\pi}{2}} + \hat{I}_r L \omega_0 e^{j\omega_0 t + j\frac{\pi}{2}}$$


## Dobroć obwodu

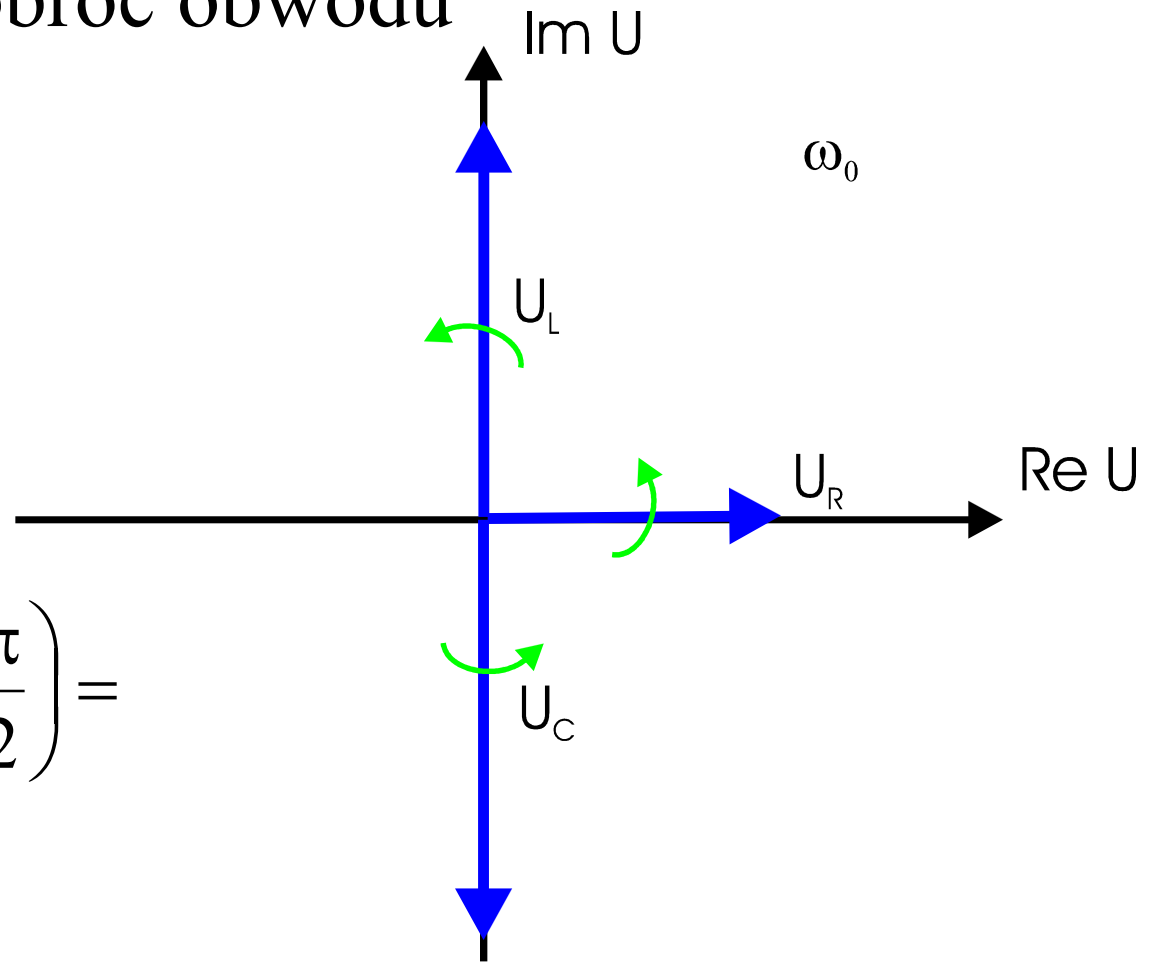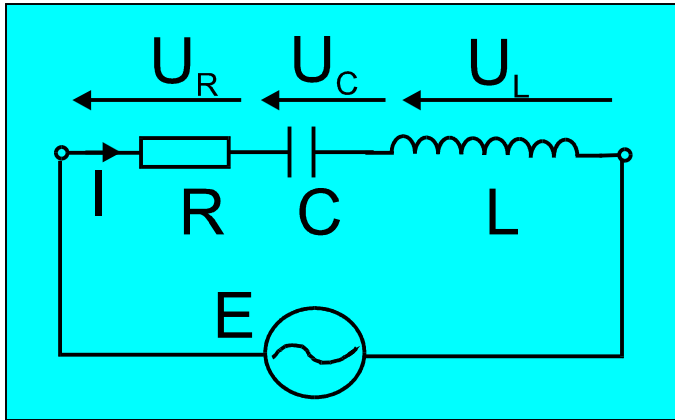

$$U_C = \frac{E_m}{\omega_0 CR} \cos\left(\omega_0 t - \frac{\pi}{2}\right) =$$

$$\frac{E_m}{\omega_0 CR} \sin \omega_0 t$$

## Dobroć obwodu

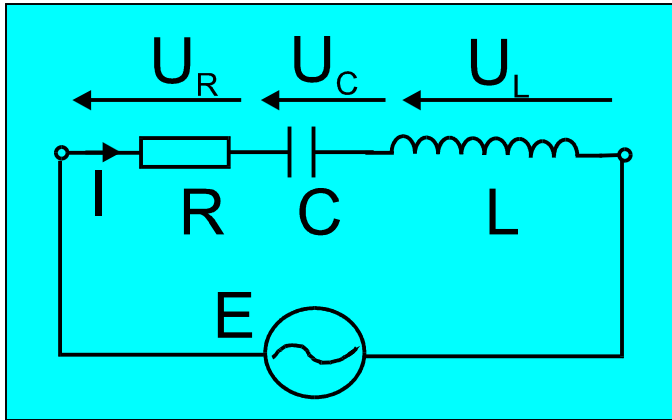

$$W_R = I_{sk}^2 R T = \frac{E_m^2}{2R} T \Big|_{T = 2\pi/\omega_0} =$$


$$\frac{1}{2} E_m^2 \frac{2\pi}{\omega_0 R}$$

$$W_{LC} = W_L + W_C = \frac{L E_m^2}{2R} \cos^2 \omega_0 t + \frac{E_m^2}{2\omega_0^2 C R^2} \sin^2 \omega_0 t$$

$$W_{LC} = \frac{L E_m^2}{2} = \frac{1}{2} E_m^2 \frac{\sqrt{\frac{L}{C}}}{\omega_0 R^2} = \frac{1}{2} E_m^2 \frac{\rho}{\omega_0 R^2}$$

Opór charakterystyczny

## Dobroć obwodu

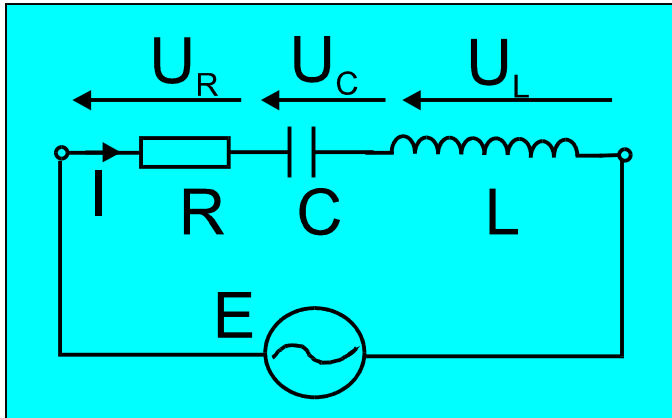


$$Q = 2\pi \frac{\frac{1}{2} E_m^2 \frac{\rho}{\omega_0 R^2}}{\frac{1}{2} E_m^2 \frac{2\pi}{\omega_0 R}} = \frac{\rho}{R}$$

$$Q = \frac{L\omega_0}{R} = \frac{1}{\omega_0 RC}$$

$$\hat{U}e^{j\omega_0 t} = \hat{I}_r R e^{j\omega_0 t} + \hat{I}_r R Q e^{j\omega_0 t - j\frac{\pi}{2}} + \hat{I}_r R Q e^{j\omega_0 t + j\frac{\pi}{2}}$$

## Dobroć obwodu równoległego

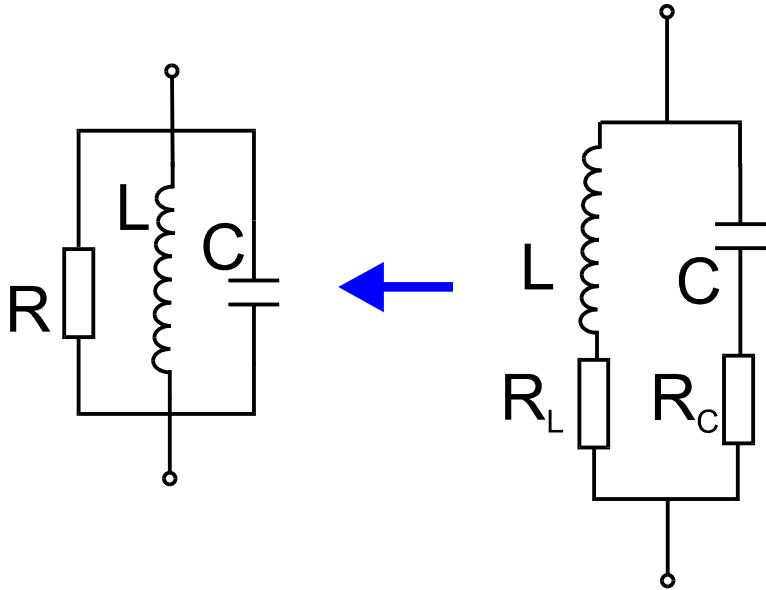

$$Q = \frac{R}{L\omega_0} = \omega_0 RC$$

$$R_d \Big|_{\omega \approx \omega_0} = \frac{L}{C(R_L + R_C)}$$

Opór dynamiczny - liczony przy małych wartościach oporności pasożytniczych !!!

## Zależności energetyczne

- cewka

$$W_L = \frac{LI_L^2}{2} \quad P_L = \frac{L}{2} \frac{dI_L^2}{dt} = \frac{L}{2} \frac{d(\hat{I}_L^2 e^{j2\omega t})}{dt} = j\omega L \hat{I}_L^2 e^{j2\omega t}$$


- kondensator

$$W_C = \frac{CU_C^2}{2} \quad P_C = \frac{C}{2} \frac{dU_C^2}{dt} = \frac{C}{2} \frac{d(\hat{U}_C^2 e^{j2\omega t})}{dt} = \frac{1}{j\omega C} \hat{I}_C^2 e^{j2\omega t}$$

- rezystor


$$P_R = I_R U_R = \hat{I}_R \hat{U}_R e^{j2\omega t} = R \hat{I}_R^2 e^{j2\omega t}$$

# Zależności energetyczne

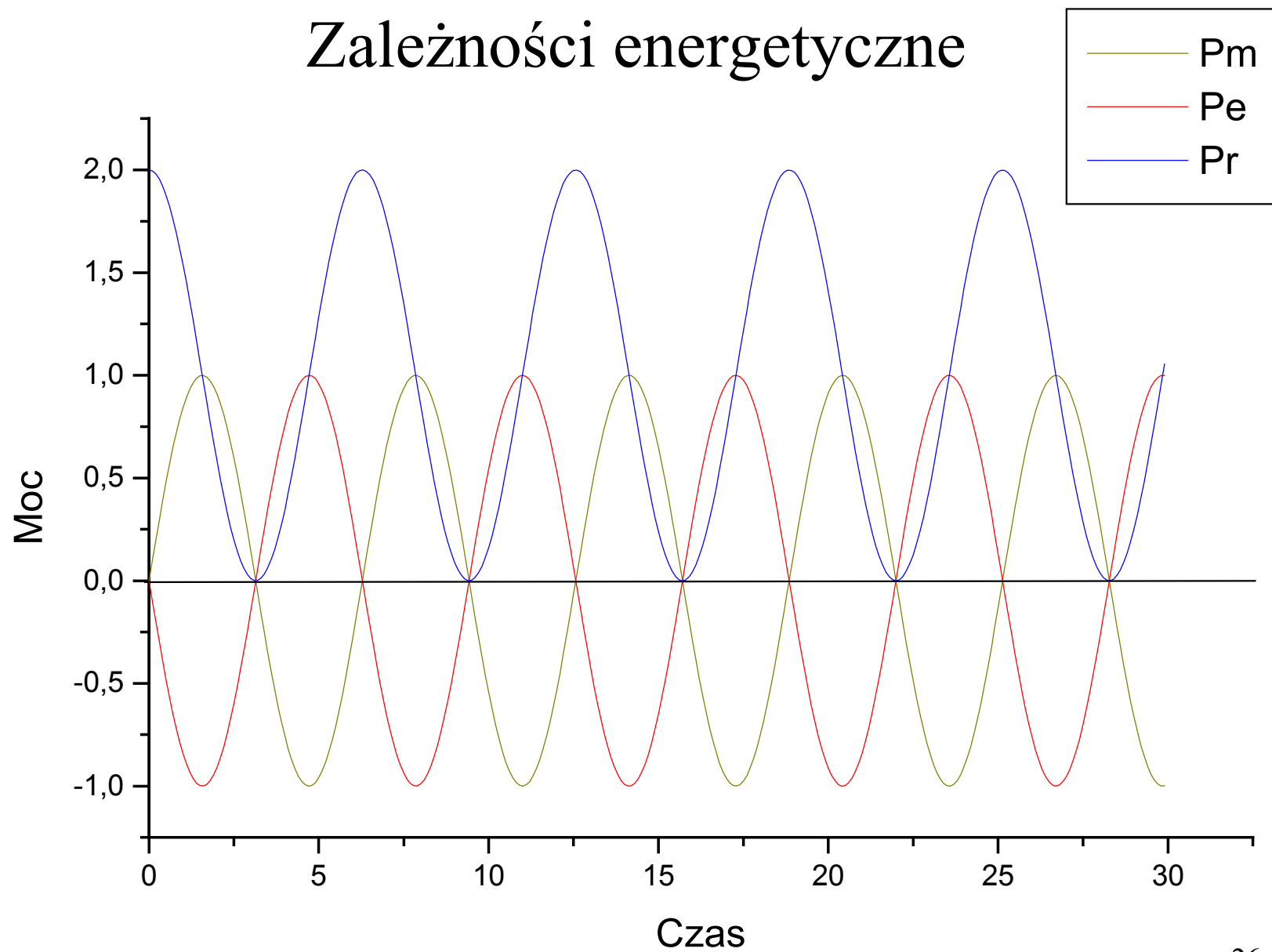

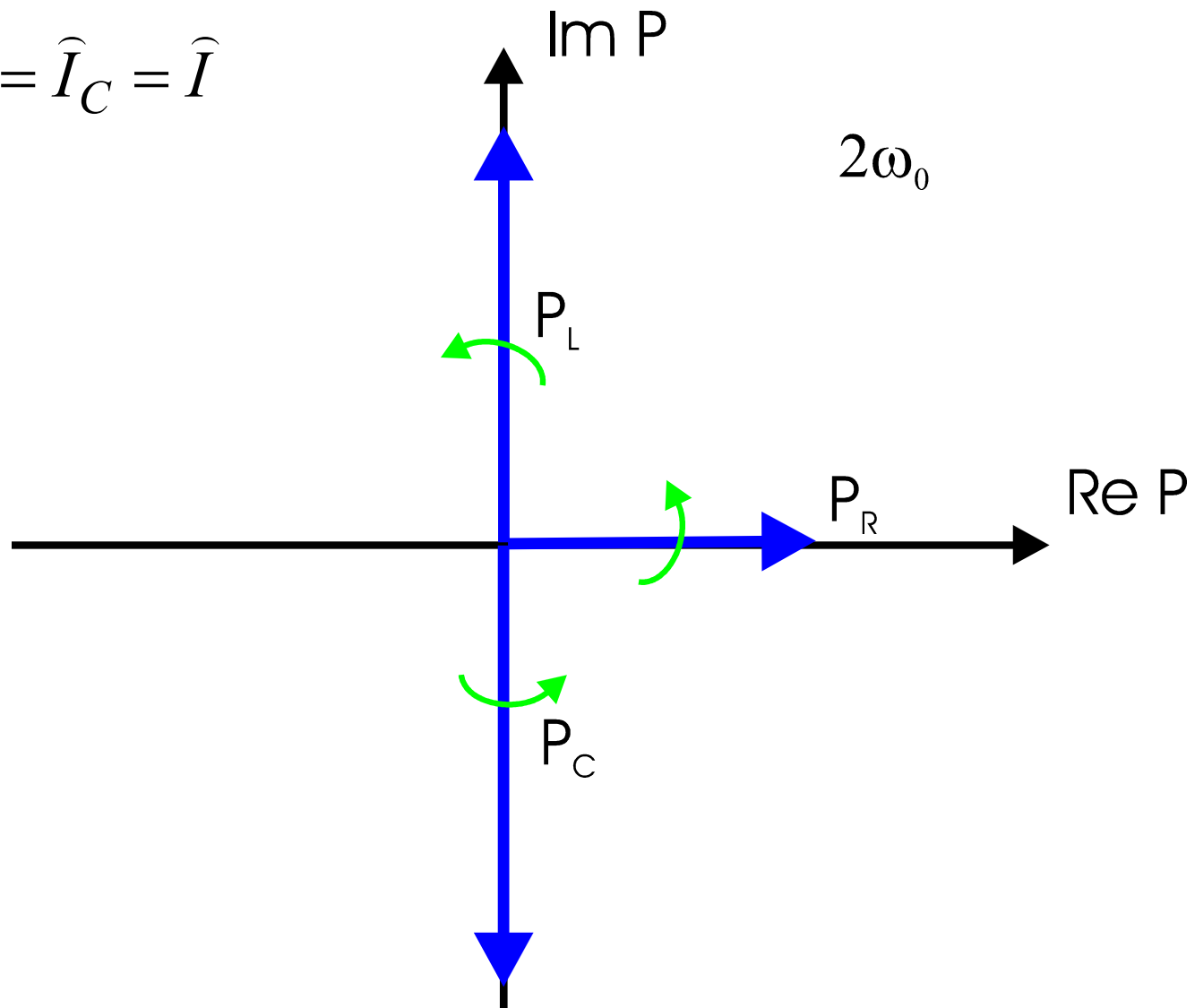
## Zależności energetyczne

$$\hat{I}_R = \hat{I}_L = \hat{I}_C = \hat{I}$$



## Zależności energetyczne

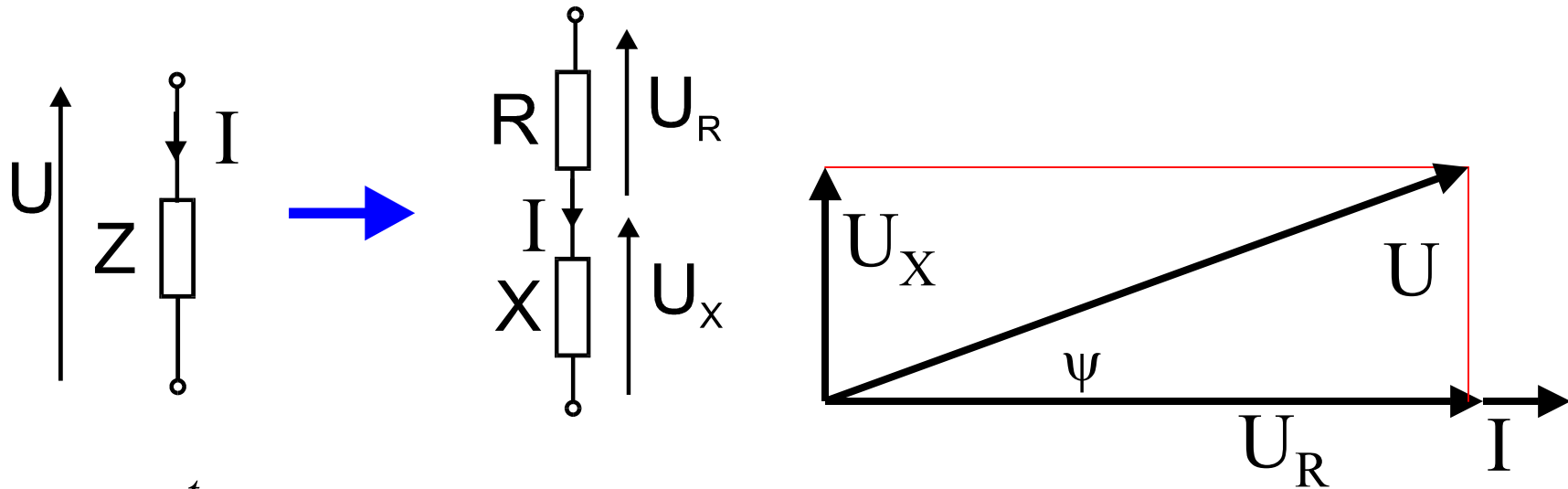


$$P = \frac{1}{T} \int_{t_1}^{t_2} U_m \cos(\omega t + \varphi) I_m \cos(\omega t + \varphi - \psi) dt$$

$$P = |U_R I| = |UI| \cos \psi \quad - \text{ moc czynna}$$

$$Q = |U_X I| = |UI| \sin \psi \quad - \text{ moc bierna}$$

## Zależności energetyczne

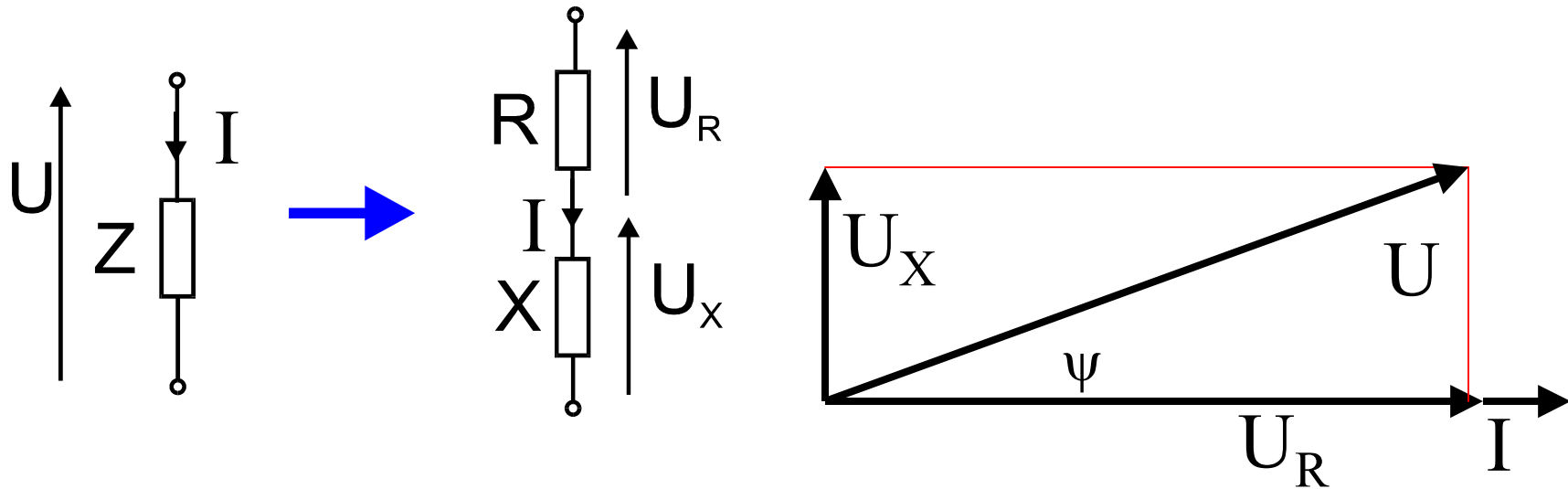

- moc zespolona

$$P_z = P + jQ = |UI| \cos \psi + j|UI| \sin \psi = |UI| e^{j\psi} (e^{j\varphi} e^{-j\varphi}) =$$

$$|U| e^{j\varphi} |I| e^{-j(\varphi - \psi)} = UI^*$$

$$P_s = |P_z| = \sqrt{P^2 + Q^2} \quad - \text{ moc pozorna}$$

## Moc przy przebiegach odkształconych

$$U = U_{m_0} + \sum_{k=1}^{\infty} U_{m_k} \sin(k\omega t + \varphi_k)$$


$$I = I_{m_0} + \sum_{l=1}^{\infty} I_{m_l} \sin(l\omega t + \varphi_l)$$

$$P = \frac{1}{T} \int_0^T \left[ \sum_{k=0}^{\infty} U_{m_k} \sin(k\omega t + \varphi_k) \right] \left[ \sum_{l=0}^{\infty} I_{m_l} \sin(l\omega t + \varphi_l) \right] dt$$

$$P = \frac{1}{T} \sum_{k=0}^{\infty} \int_0^T U_{m_k} \sin(k\omega t + \varphi_k) I_{m_k} \sin(k\omega t + \varphi_k) dt$$

$$P = U_0 I_0 + \sum_{k=1}^{\infty} |U_k I_k| \cos \psi_k$$

## Dopasowanie ze względu na moc czynną

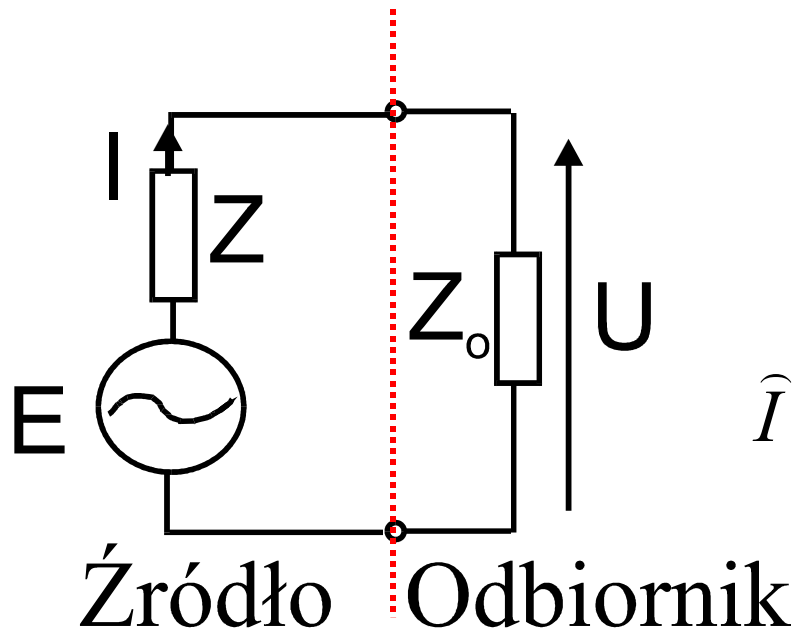


$$Z = R + jX$$

$$Z_o = R_o + jX_o$$

$$\hat{I} = \frac{\hat{E}}{Z + Z_o} = \frac{\hat{E}}{R + R_o + j(X + X_o)}$$

$$\hat{P} = |\hat{U}_{R_o} \hat{I}| = |\hat{I}^2| R_o = \frac{\hat{E}^2 R_o}{(R_o + R)^2 + (X_o + X)^2}$$

## Dopasowanie ze względu na moc czynną

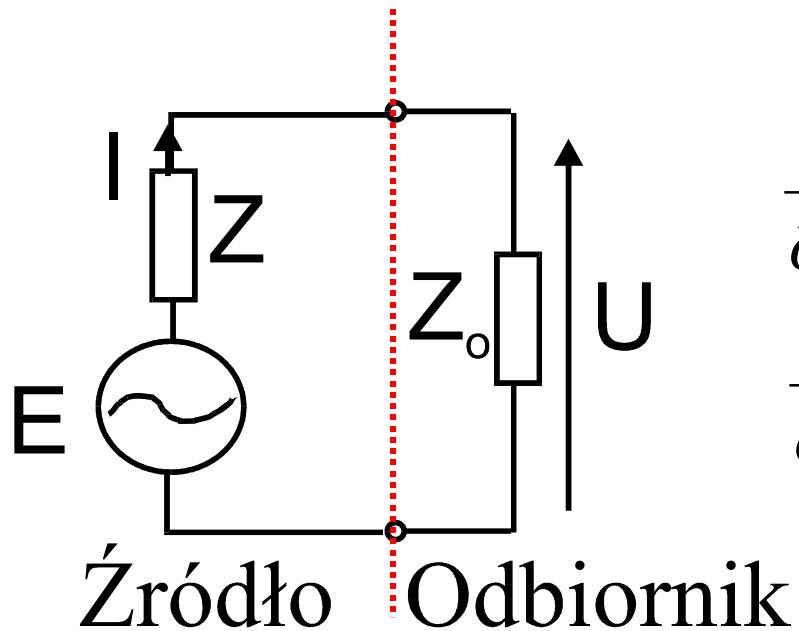


$$\left. \begin{array}{l} \frac{\partial P}{\partial X_o} = 0 \\ \frac{\partial P}{\partial R_o} = 0 \end{array} \right\}$$



$$X_o = -X$$


$$R_o = R$$

# Obwód rezonansowy - szeregowy


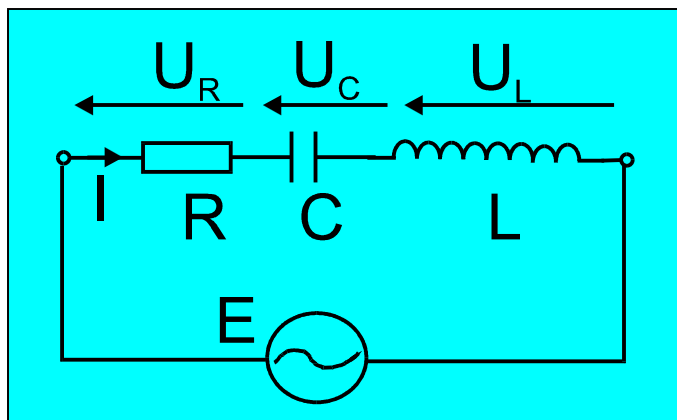


$$Z = R + j\left(\omega L - \frac{1}{\omega C}\right)$$

$$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}$$

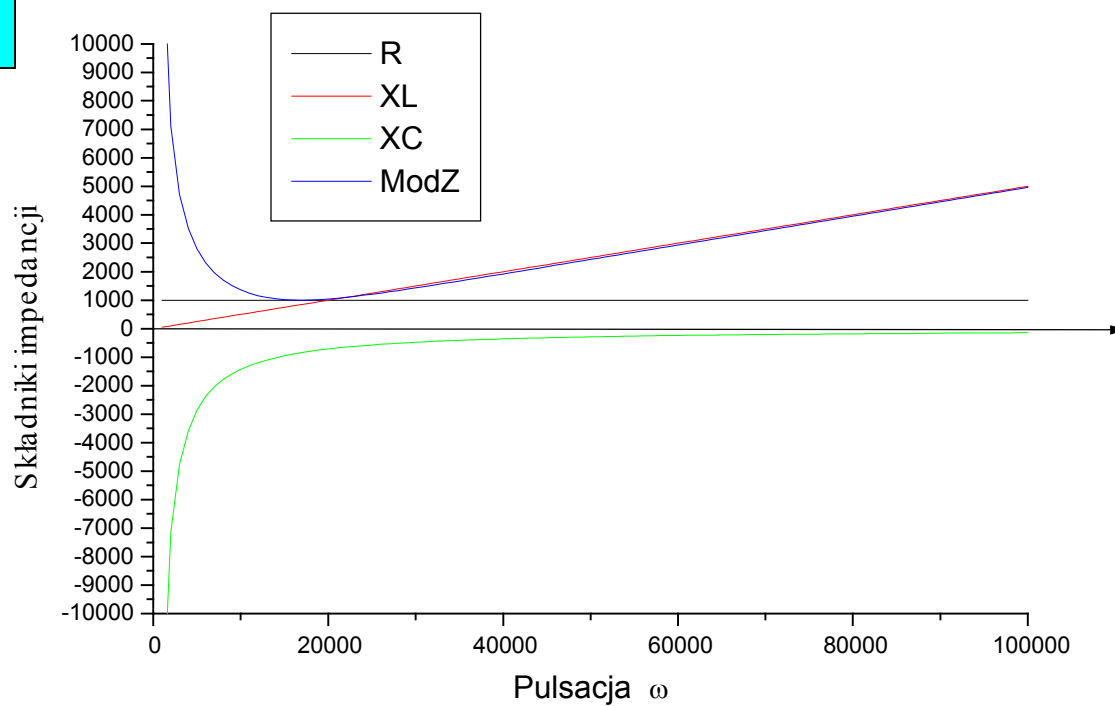

# Obwód rezonansowy - szeregowy

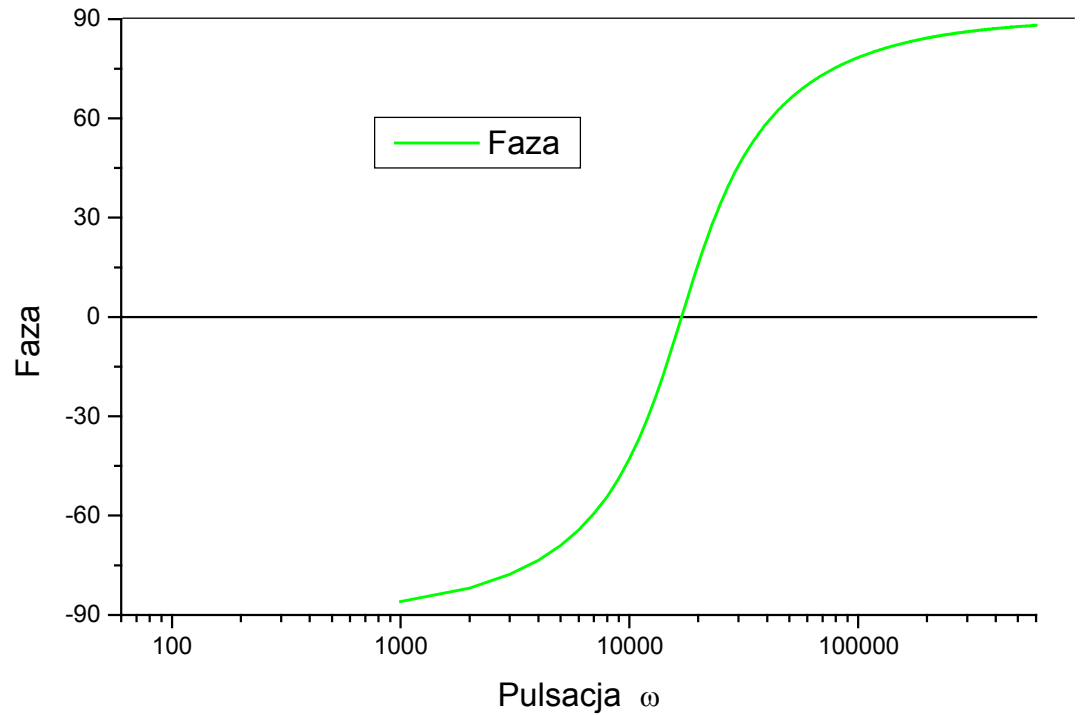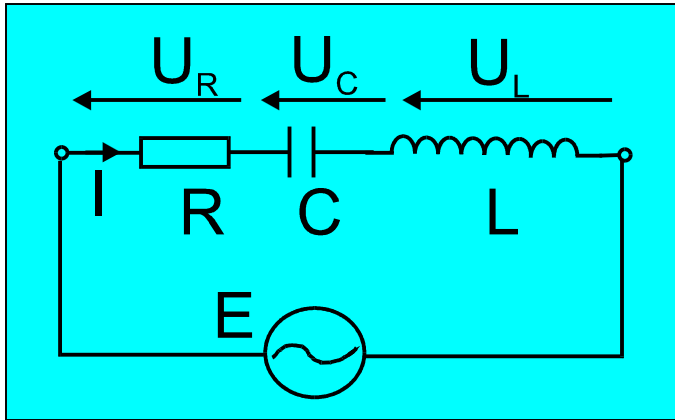

$$Y = \frac{1}{R + j\left(\omega L - \frac{1}{\omega C}\right)}$$


$$\gamma = \frac{\omega}{\omega_0}$$

Pulsacja  
względna

Dobroć  
obwodu


$$Q = \frac{\omega_0 L}{R}$$

# Obwód rezonansowy - szeregowy

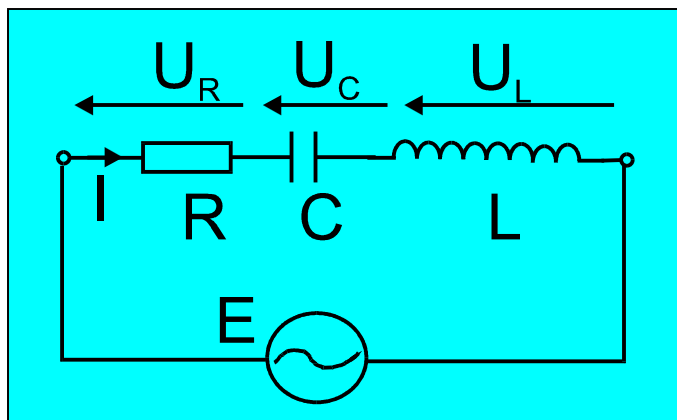

$$Y = \sqrt{\frac{C}{L}} \frac{Q}{1 + jQ \left( \gamma - \frac{1}{\gamma} \right)}$$

$$|Y| \sqrt{\frac{L}{C}} = \frac{1}{\sqrt{\frac{1}{Q^2} + \left( \gamma - \frac{1}{\gamma} \right)^2}}$$

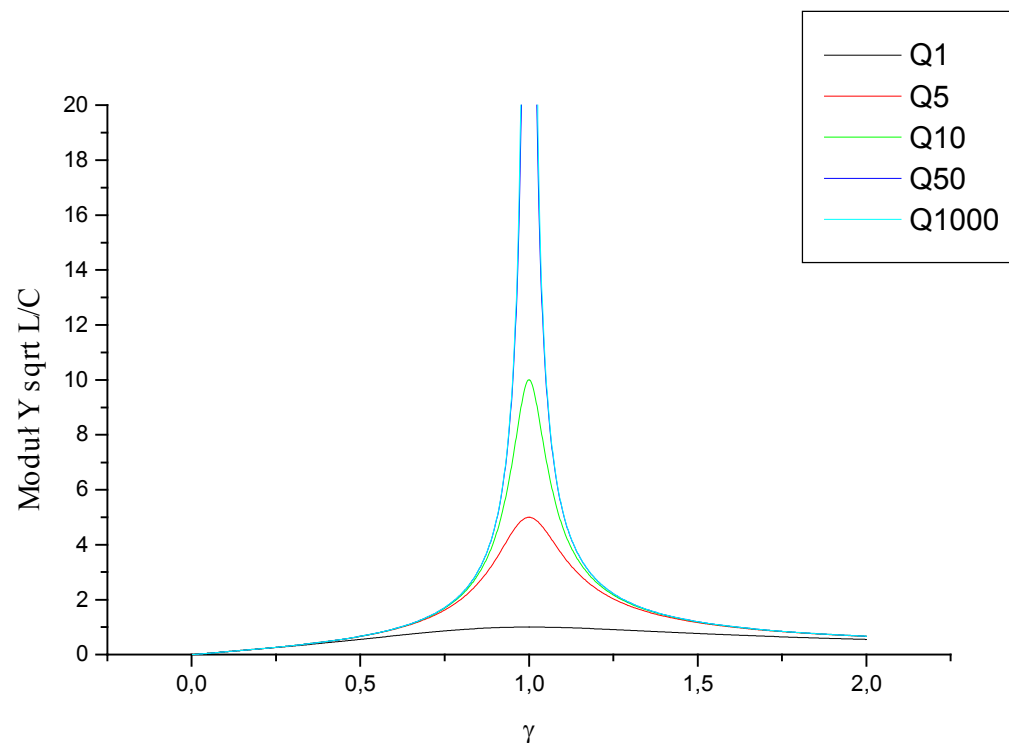

# Obwód rezonansowy - szeregowy

Rozstrojenie  
bezwzględne

$$\xi = \frac{X}{R}$$

Rozstrojenie  
względne

$$\nu = \frac{\omega}{\omega_0} - \frac{\omega_0}{\omega}$$



$$Y = \frac{1}{1 + j\xi} = |Y|e^{-j\varphi} = \frac{1}{\sqrt{1 + \xi^2}} e^{-j \arctan \xi}$$

$$\varphi = \arctan \xi$$

$$\frac{|Y|}{|Y_r|} = \frac{1}{\sqrt{1 + \xi^2}}$$


$$\xi = \frac{\omega L - \frac{1}{\omega C}}{R} = \frac{\omega_0 L \frac{\omega}{\omega_0}}{R} - \frac{\frac{1}{\omega_0 C} \frac{\omega_0}{\omega}}{R} = Q\nu$$

# Obwód rezonansowy - szeregowy

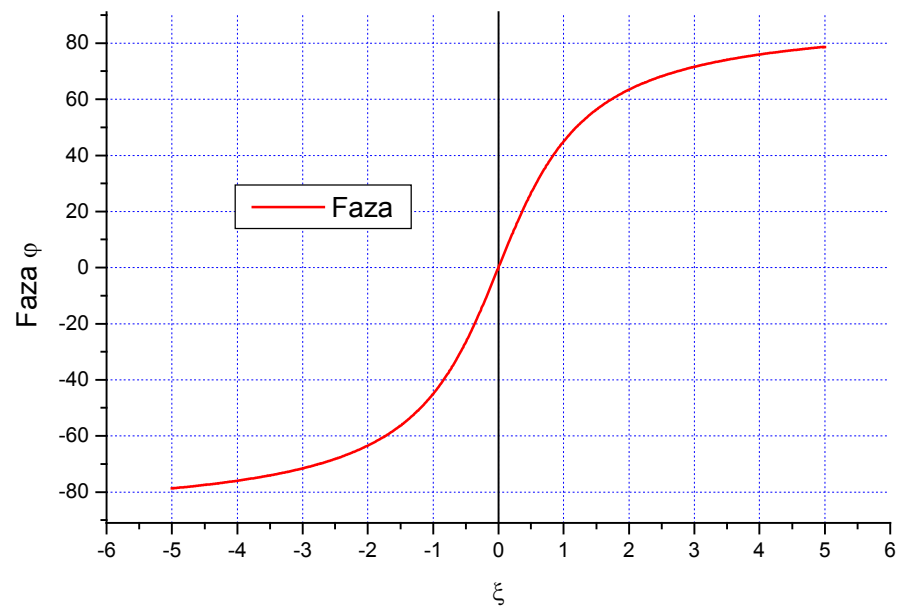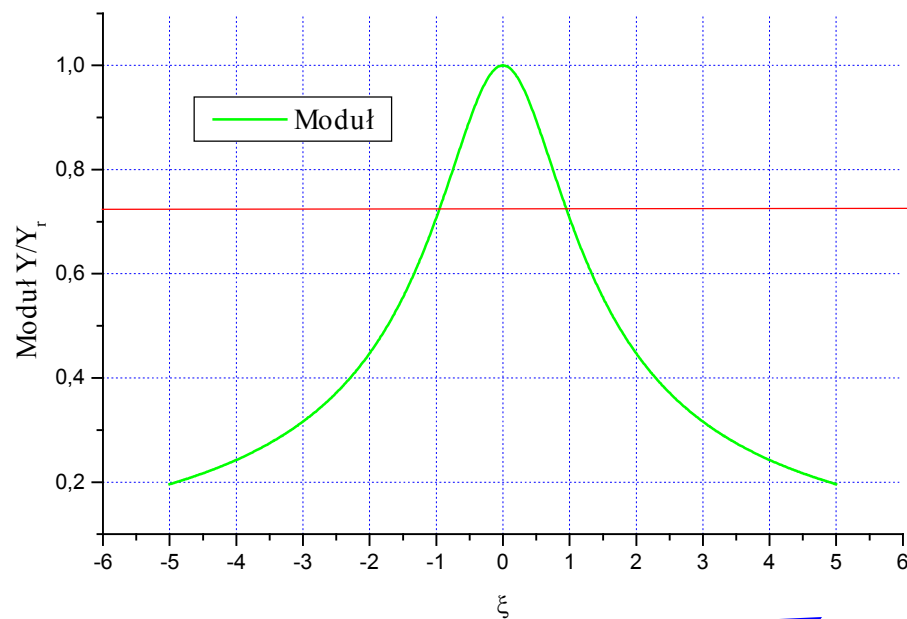

Uniwersalna krzywa rezonansowa


## Obwody sprzężone

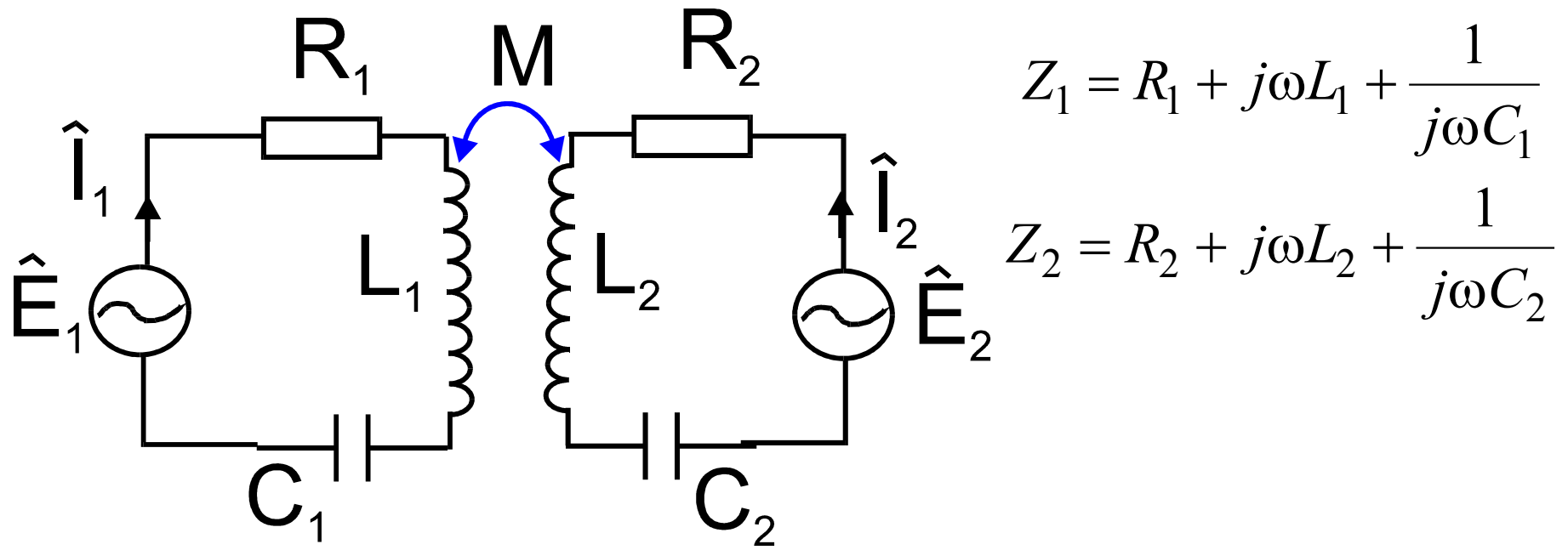

$$R_1 \hat{I}_1 + j\omega L_1 \hat{I}_1 + \frac{1}{j\omega C_1} \hat{I}_1 + j\omega M \hat{I}_2 = \hat{E}_1$$

$$R_2 \hat{I}_2 + j\omega L_2 \hat{I}_2 + \frac{1}{j\omega C_2} \hat{I}_2 + j\omega M \hat{I}_1 = \hat{E}_2$$


# Obwody sprzężone

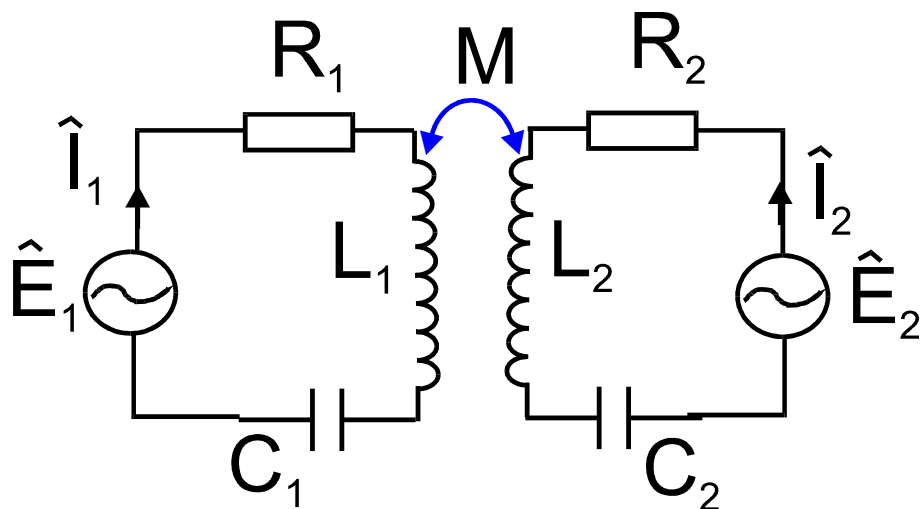

$$\left. \begin{aligned} Z_1 \hat{I}_1 + j\omega M \hat{I}_2 &= \hat{E}_1 \\ j\omega M \hat{I}_1 + Z_2 \hat{I}_2 &= \hat{E}_2 \end{aligned} \right\}$$



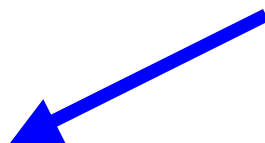
$$\left. \begin{aligned} \hat{I}_1 &= \frac{\hat{E}_1 - j\omega M \hat{I}_2}{Z_1} \\ \hat{I}_2 &= \frac{\hat{E}_2 - j\omega M \hat{I}_1}{Z_2} \end{aligned} \right\}$$



$$\left. \begin{aligned} \hat{I}_1 &= \frac{\hat{E}_1 Z_2 - j\omega M \hat{E}_2}{Z_1 Z_2 + \omega^2 M^2} \\ \hat{I}_2 &= \frac{\hat{E}_2 Z_1 - j\omega M \hat{E}_1}{Z_1 Z_2 + \omega^2 M^2} \end{aligned} \right\}$$

# Obwody sprzężone

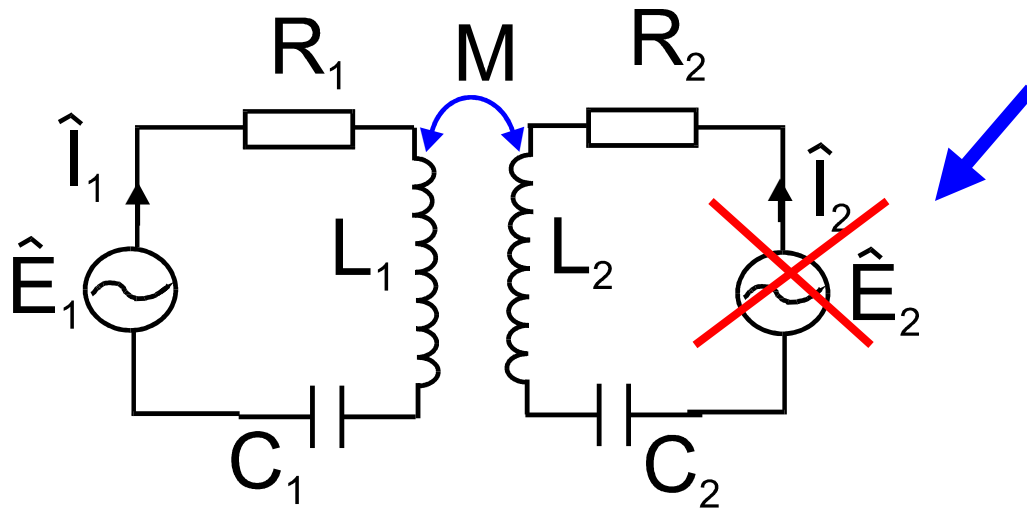

Źródło tylko po stronie pierwotnej

$$\left. \begin{aligned} \hat{I}_1 &= \frac{\hat{E}_1 Z_2}{Z_1 Z_2 + \omega^2 M^2} \\ \hat{I}_2 &= \frac{-j\omega M \hat{E}_1}{Z_1 Z_2 + \omega^2 M^2} \end{aligned} \right\}$$

$$\hat{I}_1 = \frac{\hat{E}_1}{Z_1 + \frac{\omega^2 M^2}{Z_2}}$$

Impedancja przeniesiona z obwodu wtórnego do pierwotnego

$$\hat{I}_2 = \frac{-\hat{E}_1}{Z_1} \frac{j\omega M}{Z_2 + \frac{\omega^2 M^2}{Z_1}}$$

Impedancja przeniesiona z obwodu pierwotnego do wtórnego

# Obwody sprzężone

Admitancja  
wzajemna



$$Y_{12} = \frac{-\hat{I}_2}{\hat{E}_1} = \frac{j\omega M}{Z_1 Z_2 + \omega^2 M^2}$$

Oznaczamy rozstrojenia bezwzględne:

$$\xi_1 = \frac{X_1}{R_1} \quad \xi_2 = \frac{X_2}{R_2}$$

Oznaczamy wskaźnik sprzężenia



$$A = \frac{\omega M}{\sqrt{R_1 R_2}}$$

$$Y_{12} = \frac{j2A|Y_{12}|_{mm}}{1 + A^2 - \xi_1 \xi_2 + j(\xi_1 + \xi_2)}$$

Gdzie:  $|Y_{12}|_{mm} = \frac{1}{2\sqrt{R_1 R_2}}$


## Jednakowe obwody sprzężone

$$Q_1 = Q_2 = Q; \quad \xi_1 = \xi_2 = \xi; \quad \omega_{01} = \omega_{02} = \omega_0;$$

$$y = \frac{|Y_{12}|}{|Y_{12}|_{mm}} = \frac{2A}{\sqrt{(1 + A^2 - \xi^2)^2 + 4\xi^2}}$$

$$\varphi_{12} = \arctg \frac{2\xi}{1 + A^2 - \xi^2}$$

# Jednakowe obwody sprzężone

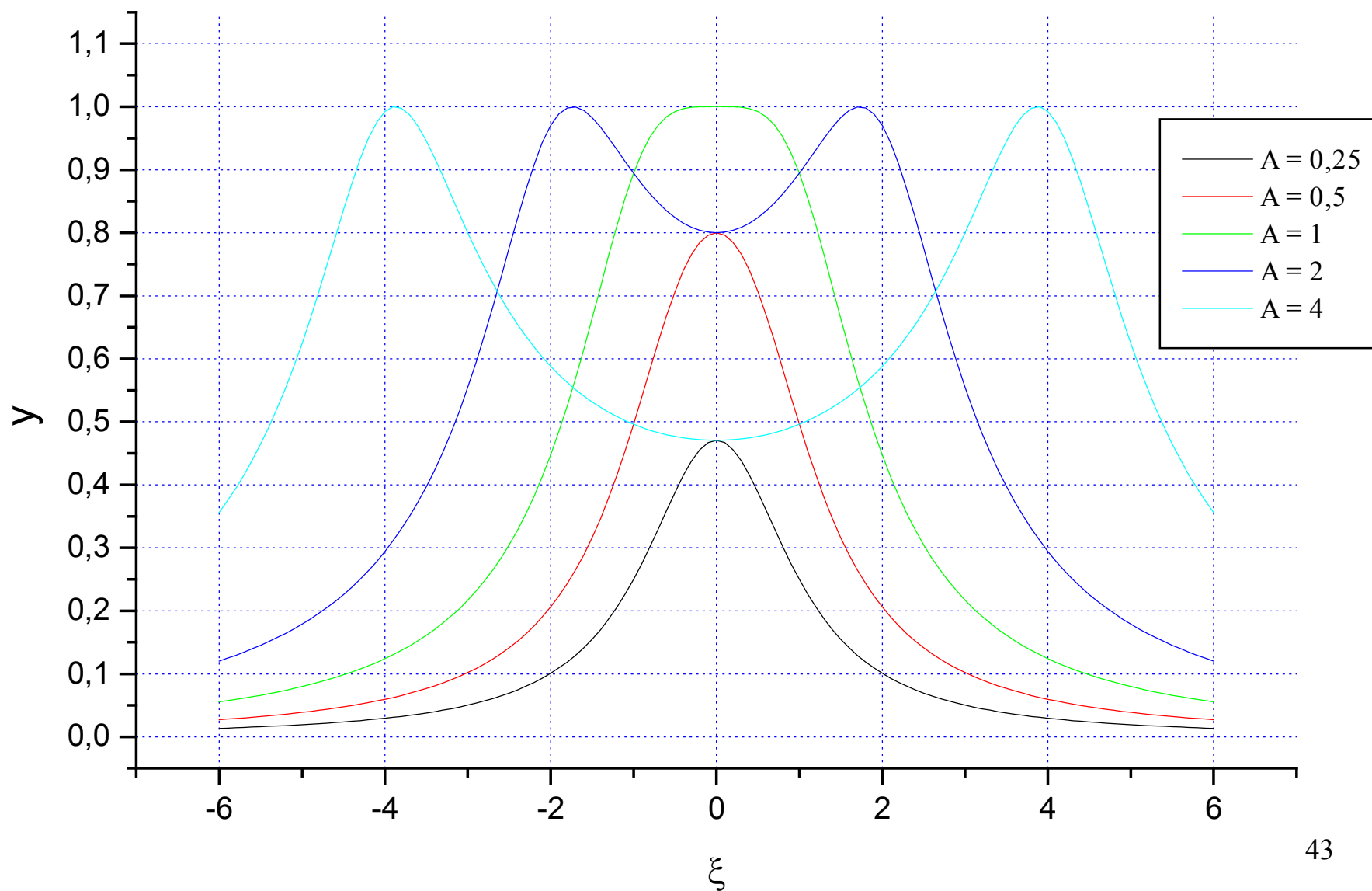

# Jednakowe obwody sprzężone

